



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Układy reprogramowalne i SoC” „Język VHDL (część 3)”

Prezentacja jest współfinansowana przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt.

*„Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej -
zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do
zatrudniania osób niepełnosprawnych”*

Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie





- Kod VHDL jest współbieżny
- Jedynie wewnątrz procesów, funkcji i procedur kod wykonywany jest sekwencyjnie
 - Wszystkie te bloki są wykonywane współbieżnie z instrukcjami umieszczonymi poza nimi
- Przy pomocy kodu sekwencyjnego można opisywać zarówno układy kombinacyjne, jak i sekwencyjne
- Zmienne mogą być używane jedynie w kodzie sekwencyjnym




- Proces to sekwencyjna sekcja kodu VHDL
- Proces jest wykonywany za każdym razem, kiedy sygnał na liście wrażliwościowej ulegnie zmianie

```
[label:] PROCESS (sensitivity list)
  [VARIABLE name type [range] [:= initial_value;]]
BEGIN
  (sequential code)
END PROCESS [label];
```

- Deklaracje zmiennych są opcjonalne.
 - Występuje przed słowem kluczowym BEGIN
- Etykieta jest opcjonalna
 - Poprawia czytelność, ułatwia identyfikację

Przykład - przerzutnik z asynchronicznym resetem

```
1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY dff IS
6      PORT (d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
7            q: OUT STD_LOGIC);
8  END dff;
9  -----
10 ARCHITECTURE behavior OF dff IS
11 BEGIN
12     PROCESS (clk, rst)
13     BEGIN
14         IF (rst='1') THEN
15             q <= '0';
16         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
17             q <= d;
18         END IF;
19     END PROCESS;
20 END behavior;
21 -----
```

 



- W języku VHDL istnieją dwa sposoby przekazywania zmieniających się wartości: SIGNAL i VARIABLE
 - SIGNAL może być zadeklarowany w części deklaracyjnej ARCHITECTURE i jest widoczny globalnie
 - VARIABLE można zadeklarować tylko wewnątrz kodu sekwencyjnego i nie jest widoczna poza nim
- Uaktualniona wartość zmiennej jest widoczna natychmiast, nowa wartość sygnału jest widoczna dopiero po zakończeniu bieżącego wykonania procesu
- Przypisania do sygnałów wykonuje się przy pomocy operatora ' \leq ', a do zmiennych operatora ' $:=$ '



- Większość ludzi ma naturalną tendencję do używania IF częściej, niż innych instrukcji


```
IF conditions THEN assignments;  
ELSIF conditions THEN assignments;  
...  
ELSE assignments;  
END IF;
```

```
IF (x<y) THEN temp:="11111111";  
ELSIF (x=y AND w='0') THEN temp:="11110000";  
ELSE temp:=(OTHERS =>'0');
```




Przykład - licznik jednocyfrowy

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY counter IS
6     PORT (clk : IN STD_LOGIC;
7           digit : OUT INTEGER RANGE 0 TO 9);
8 END counter;
9 -----
10 ARCHITECTURE counter OF counter IS
11 BEGIN
12     count: PROCESS(clk)
13         VARIABLE temp : INTEGER RANGE 0 TO 10;
14     BEGIN
15         IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
16             temp := temp + 1;
17             IF (temp=10) THEN temp := 0;
18             END IF;
19         END IF;
20         digit <= temp;
21     END PROCESS count;
22 END counter;
23 -----
```

 

Przykład - rejestr przesuwany

 

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY shiftreg IS
6     GENERIC (n: INTEGER := 4); -- # of stages
7     PORT (d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
8           q: OUT STD_LOGIC);
9 END shiftreg;
10 -----
11 ARCHITECTURE behavior OF shiftreg IS
12     SIGNAL internal: STD_LOGIC_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);
13 BEGIN
14     PROCESS (clk, rst)
15     BEGIN
16         IF (rst='1') THEN
17             internal <= (OTHERS => '0');
18         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
19             internal <= d & internal(internal'LEFT DOWNTO 1);
20         END IF;
21     END PROCESS;
22     q <= internal(0);
23 END behavior;
24 -----
```




- Jeżeli proces ma listę wrażliwościową, nie można w nim korzystać z instrukcji WAIT
- Są trzy formy instrukcji WAIT:

```
WAIT UNTIL signal_condition;
```

```
WAIT ON signal1 [, signal2, ... ];
```

```
WAIT FOR time;
```

-

WAIT FOR używany jest tylko w symulacjach:

```
WAIT FOR 5ns;
```



- WAIT UNTIL zatrzymuje proces do momentu, kiedy zostanie spełniony warunek związany z pewnym sygnałem

```
PROCESS -- no sensitivity list
BEGIN
    WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk='1');
    IF (rst='1') THEN
        output <= "00000000";
    ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
        output <= input;
    END IF;
END PROCESS;
```





- WAIT ON może mieć wiele sygnałów na liście argumentów.
- Proces zostanie wstrzymany do momentu, w którym któryś z nich ulegnie zmianie.

```
PROCESS
BEGIN
  WAIT ON clk, rst;
  IF (rst='1') THEN
    output <= "00000000";
  ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
    output <= input;
  END IF;
END PROCESS;
```



```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY dff IS
6     PORT (d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
7           q: OUT STD_LOGIC);
8 END dff;
9 -----
10 ARCHITECTURE dff OF dff IS
11 BEGIN
12     PROCESS
13     BEGIN
14         WAIT ON rst, clk;
15         IF (rst='1') THEN
16             q <= '0';
17         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
18             q <= d;
19         END IF;
20     END PROCESS;
21 END dff;
22 -----
```

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY counter IS
6     PORT (clk : IN STD_LOGIC;
7           digit : OUT INTEGER RANGE 0 TO 9);
8 END counter;
9 -----
10 ARCHITECTURE counter OF counter IS
11 BEGIN
12     PROCESS -- no sensitivity list
13     VARIABLE temp : INTEGER RANGE 0 TO 10;
14     BEGIN
15         WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk='1');
16         temp := temp + 1;
17         IF (temp=10) THEN temp := 0;
18         END IF;
19         digit <= temp;
20     END PROCESS;
21 END counter;
22 -----
```



- CASE jest kolejną instrukcją, której można używać wyłącznie w kodzie sekwencyjnym

```
CASE identifier IS
  WHEN value => assignments;
  WHEN value => assignments;
  ...
END CASE;
```

```
CASE control IS
  WHEN "00" => x<=a; y<=b;
  WHEN "01" => x<=b; y<=c;
  WHEN OTHERS => x<="0000"; y<="ZZZZ";
END CASE;
```

- Wszystkie permutacje muszą zostać uwzględnione, słowo OTHERS jest tu przydatne
- Kiedy dla jakiegoś przypadku nie chcemy nic robić, używamy słowa kluczowego NULL



- Wyrażenie "WHEN value" może przyjąć jedną z trzech form

```
WHEN value -- single value
WHEN value1 to value2 -- range, for enumerated data types
                    -- only
WHEN value1 | value2 |... -- value1 or value2 or ...
```







Przerzutnik z asynchronicznym resetem

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;                -- Unnecessary declaration,
3                               -- because
4 USE ieee.std_logic_1164.all; -- BIT was used instead of
5                               -- STD_LOGIC
6 -----
7 ENTITY dff IS
8     PORT (d, clk, rst: IN BIT;
9           q: OUT BIT);
10 END dff;
11 -----
12 ARCHITECTURE dff3 OF dff IS
13 BEGIN
14     PROCESS (clk, rst)
15     BEGIN
16         CASE rst IS
17             WHEN '1' => q<='0';
18             WHEN '0' =>
19                 IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
20                     q <= d;
21                 END IF;
22             WHEN OTHERS => NULL; -- Unnecessary, rst is of type
23                                 -- BIT
24         END CASE;
25     END PROCESS;
26 END dff3;
27 -----
```



 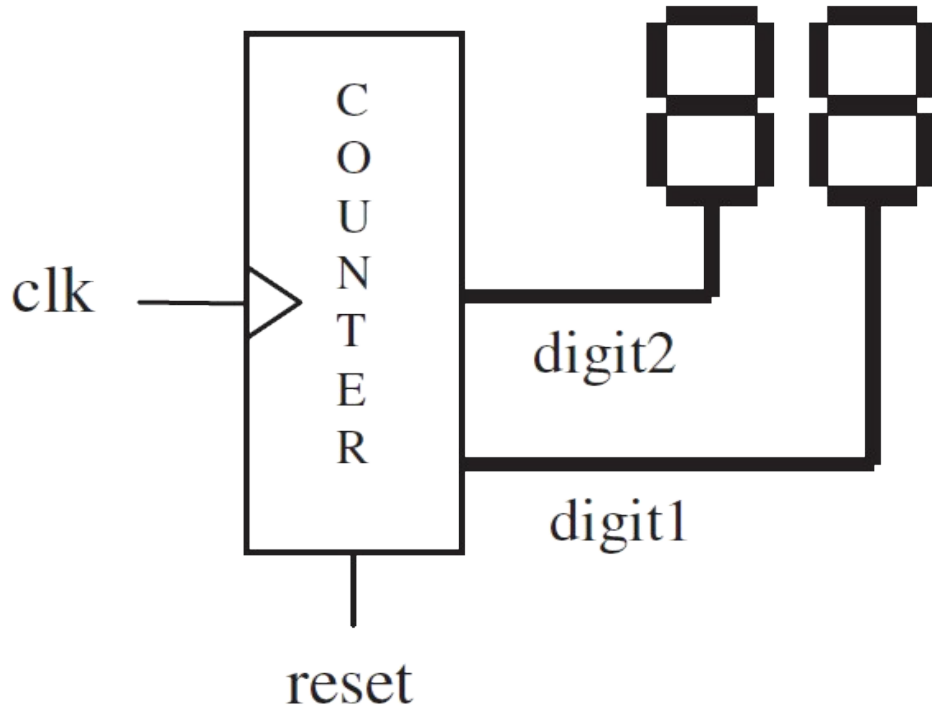Dwucyfrowy licznik z wyjściem siedmiosegmentowym




Dwucyfrowy licznik z wyjściem siedmiosegmentowym

```

1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY counter IS
6      PORT (clk, reset : IN STD_LOGIC;
7            digit1, digit2
8            : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0));
9  END counter;
10 -----
11 ARCHITECTURE counter OF counter IS
12 BEGIN
13     PROCESS(clk, reset)
14         VARIABLE temp1: INTEGER RANGE 0 TO 10;
15         VARIABLE temp2: INTEGER RANGE 0 TO 10;
16     BEGIN
17         ---- counter: -----
18         IF (reset='1') THEN
19             temp1 := 0;
20             temp2 := 0;
21         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
22             temp1 := temp1 + 1;
23             IF (temp1=10) THEN
24                 temp1 := 0;
25                 temp2 := temp2 + 1;
26                 IF (temp2=10) THEN
27                     temp2 := 0;
28                 END IF;
29             END IF;
30         END IF;
31     END PROCESS;
32 END counter;

```

 

Input: "xabcdefg"

```

30     ---- BCD to SSD conversion: -----
31     CASE temp1 IS
32         WHEN 0 => digit1 <= "1111110"; --7E
33         WHEN 1 => digit1 <= "0110000"; --30
34         WHEN 2 => digit1 <= "1101101"; --6D
35         WHEN 3 => digit1 <= "1111001"; --79
36         WHEN 4 => digit1 <= "0110011"; --33
37         WHEN 5 => digit1 <= "1011011"; --5B
38         WHEN 6 => digit1 <= "1011111"; --5F
39         WHEN 7 => digit1 <= "1110000"; --70
40         WHEN 8 => digit1 <= "1111111"; --7F
41         WHEN 9 => digit1 <= "1111011"; --7B
42         WHEN OTHERS => NULL;
43     END CASE;
44     CASE temp2 IS
45         WHEN 0 => digit2 <= "1111110"; --7E
46         WHEN 1 => digit2 <= "0110000"; --30
47         WHEN 2 => digit2 <= "1101101"; --6D
48         WHEN 3 => digit2 <= "1111001"; --79
49         WHEN 4 => digit2 <= "0110011"; --33
50         WHEN 5 => digit2 <= "1011011"; --5B
51         WHEN 6 => digit2 <= "1011111"; --5F
52         WHEN 7 => digit2 <= "1110000"; --70
53         WHEN 8 => digit2 <= "1111111"; --7F
54         WHEN 9 => digit2 <= "1111011"; --7B
55         WHEN OTHERS => NULL;
56     END CASE;
57 END PROCESS;
58 END counter;
59 -----

```



- Konstrukcja LOOP jest użyteczna, jeżeli chcemy, aby pewien fragment kodu został powtórzony wielokrotnie
- Konstrukcja LOOP może być używana tylko w kodzie sekwencyjnym, a więc tylko wewnątrz procesu, funkcji lub procedury





Formy konstrukcji LOOP

- Instrukcja LOOP może przyjąć kilka form:
 - FOR/LOOP: pętla powtarzana daną liczbę razy

```
[label:] FOR identifier IN range LOOP  
    (sequential statements)  
END LOOP [label];
```

- WHILE/LOOP: pętla powtarzana, gdy warunek jest spełniony

```
[label:] WHILE condition LOOP  
    (sequential statements)  
END LOOP [label];
```

- EXIT: instrukcja zakończenia pętli

```
EXIT [label] [WHEN condition];
```

- NEXT: instrukcja przejścia do kolejnej iteracji

```
NEXT [loop_label] [WHEN condition];
```



```
FOR i IN 0 TO 5 LOOP
  x(i) <= enable AND w(i+2);
  y(0, i) <= w(i);
END LOOP;
```

- Pętla będzie powtarzana dla i zmieniającego się od 0 do 5 - czyli 6 razy
- Oba limity zakresu muszą być statyczne, żeby konstrukcję dało się zsyntezować

```
WHILE (i < 10) LOOP
  WAIT UNTIL clk'EVENT AND clk='1';
  (other statements)
END LOOP;
```



Przykłady LOOP

```
FOR i IN data'RANGE LOOP
  CASE data(i) IS
    WHEN '0' => count:=count+1;
    WHEN OTHERS => EXIT;
  END CASE;
END LOOP;
```


```
FOR i IN 0 TO 15 LOOP
  NEXT WHEN i=skip; -- jumps to next iteration
  (...)
END LOOP;
```






```
1  ----- Solution 1: Generic, with VECTORS -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY adder IS
6      GENERIC (length : INTEGER := 8);
7      PORT ( a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR (length-1 DOWNTO 0);
8            cin: IN STD_LOGIC;
9            s: OUT STD_LOGIC_VECTOR (length-1 DOWNTO 0);
10           cout: OUT STD_LOGIC);
11 END adder;
12 -----
13 ARCHITECTURE adder OF adder IS
14 BEGIN
15     PROCESS (a, b, cin)
16         VARIABLE carry : STD_LOGIC_VECTOR (length DOWNTO 0);
17     BEGIN
18         carry(0) := cin;
19         FOR i IN 0 TO length-1 LOOP
20             s(i) <= a(i) XOR b(i) XOR carry(i);
21             carry(i+1) := (a(i) AND b(i)) OR (a(i) AND
22                           carry(i)) OR (b(i) AND carry(i));
23         END LOOP;
24         cout <= carry(length);
25     END PROCESS;
26 END adder;
27 -----
```

Top level:

 


One level below top:

 

Przykład: sumator


```
1  ---- Solution 2: non-generic, with INTEGERS ----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY adder IS
6      PORT ( a, b: IN INTEGER RANGE 0 TO 255;
7            c0: IN STD_LOGIC;
8            s: OUT INTEGER RANGE 0 TO 255;
9            c8: OUT STD_LOGIC);
10 END adder;
11 -----
12 ARCHITECTURE adder OF adder IS
13 BEGIN
14     PROCESS (a, b, c0)
15         VARIABLE temp : INTEGER RANGE 0 TO 511;
16     BEGIN
17         IF (c0='1') THEN temp:=1;
18         ELSE temp:=0;
19         END IF;
20         temp := a + b + temp;
21         IF (temp > 255) THEN
22             c8 <= '1';
23             temp := temp - 256;
24         ELSE c8 <= '0';
25         END IF;
26         s <= temp;
27     END PROCESS;
28 END adder;
29 -----
```

 



Przykład: przesuwnik bitów

```
1 -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY barrel IS
6      GENERIC (n: INTEGER := 8);
7      PORT ( inp: IN STD_LOGIC_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);
8            shift: IN INTEGER RANGE 0 TO 1;
9            outp: OUT STD_LOGIC_VECTOR (n-1 DOWNTO 0));
10 END barrel;
11 -----
12 ARCHITECTURE RTL OF barrel IS
13 BEGIN
14     PROCESS (inp, shift)
15     BEGIN
16         IF (shift=0) THEN
17             outp <= inp;
18         ELSE
19             outp(0) <= '0';
20             FOR i IN 1 TO inp'HIGH LOOP
21                 outp(i) <= inp(i-1);
22             END LOOP;
23         END IF;
24     END PROCESS;
25 END RTL;
26 -----
```

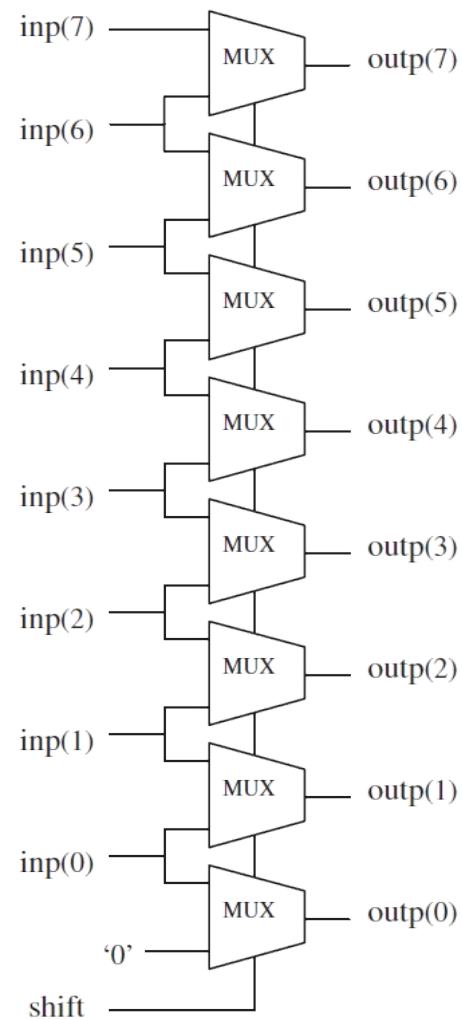



Przykład: licznik wiodących zer

```
1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY LeadingZeros IS
6      PORT ( data: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
7            zeros: OUT INTEGER RANGE 0 TO 8);
8  END LeadingZeros;
9  -----
10 ARCHITECTURE behavior OF LeadingZeros IS
11 BEGIN
12     PROCESS (data)
13         VARIABLE count: INTEGER RANGE 0 TO 8;
14     BEGIN
15         count := 0;
16         FOR i IN data'RANGE LOOP
17             CASE data(i) IS
18                 WHEN '0' => count := count + 1;
19                 WHEN OTHERS => EXIT;
20             END CASE;
21         END LOOP;
22         zeros <= count;
23     END PROCESS;
24 END behavior;
25 -----
```



CASE a IF

- Stosowanie IF może prowadzić w niektórych przypadkach do powstania dekodera priorytetowego
- Nie jest to możliwe w przypadku CASE
- Oba rozwiązania poniżej powinny wygenerować multiplekser

```
----- With IF: -----  
IF (sel="00") THEN x<=a;  
ELSIF (sel="01") THEN x<=b;  
ELSIF (sel="10") THEN x<=c;  
ELSE x<=d;  
----- With CASE: -----  
CASE sel IS  
  WHEN "00" => x<=a;  
  WHEN "01" => x<=b;  
  WHEN "10" => x<=c;  
  WHEN OTHERS => x<=d;  
END CASE;  
-----
```

CASE i WHEN

- CASE i WHEN są bardzo podobne
- CASE jest stosowana w kodzie sekwencyjnym, WHEN we współbieżnym

```
----- With WHEN: -----  
WITH sel SELECT  
x <= a WHEN "000",  
    b WHEN "001",  
    c WHEN "010",  
    UNAFFECTED WHEN OTHERS;  
----- With CASE: -----  
CASE sel IS  
    WHEN "000" => x<=a;  
    WHEN "001" => x<=b;  
    WHEN "010" => x<=c;  
    WHEN OTHERS => NULL;  
END CASE;  
-----
```

Niepoprawne użycie sygnału zegarowego

- Zwykle nie da się zsyntezować kodów które zawierają przypisania do tego samego sygnału na obu zboczach zegara (narastającym i opadającym), jak w przykładzie poniżej:

```
PROCESS (clk)
BEGIN
  IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
    counter <= counter + 1;
  ELSIF (clk'EVENT AND clk='0') THEN
    counter <= counter + 1;
  END IF;
  ...
END PROCESS;
```



- Można natomiast zastosować dwa osobne liczniki:

```
-----
PROCESS (clk)
BEGIN
  IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
    x <= d;
  END IF;
END PROCESS;
-----
PROCESS (clk)
BEGIN
  IF (clk'EVENT AND clk='0') THEN
    y <= d;
  END IF;
END PROCESS;
-----
```



Przykład: RAM

```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY ram IS
6     GENERIC ( bits: INTEGER := 8; -- # of bits per word
7               words: INTEGER := 16); -- # of words in the memory
8     PORT ( wr_ena, clk: IN STD_LOGIC;
9           addr: IN INTEGER RANGE 0 TO words-1;
10          data_in: IN STD_LOGIC_VECTOR (bits-1 DOWNT0 0);
11          data_out: OUT STD_LOGIC_VECTOR (bits-1 DOWNT0 0));
12 END ram;
13 -----
14 ARCHITECTURE ram OF ram IS
15     TYPE vector_array IS ARRAY (0 TO words-1) OF
16         STD_LOGIC_VECTOR (bits-1 DOWNT0 0);
17     SIGNAL memory: vector_array;
18 BEGIN
19     PROCESS (clk, wr_ena)
20     BEGIN
21         IF (wr_ena='1') THEN
22             IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
23                 memory(addr) <= data_in;
24             END IF;
25         END IF;
26     END PROCESS;
27     data_out <= memory(addr);
28 END ram;
29 -----
```

  




Kod sekwencyjny a układy kombinacyjne

- Kod sekwencyjny może być użyty do implementacji zarówno układów sekwencyjnych, jak i kombinacyjnych
- Jeżeli chcemy otrzymać kod kombinacyjny, muszą być spełnione dwa warunki
 - Wszystkie sygnały odczytywane w procesie muszą się pojawić na liście wrażliwościowej
 - Wszystkie kombinacje wejść muszą być uwzględnione w kodzie dla każdego z wyjść
- Jeżeli nie spełnimy tych warunków, mogą pojawić się w układzie przerzutniki wyzwalone poziomem


Przykład: niepoprawny projekt kombinacyjny

```

1  -----
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  -----
5  ENTITY example IS
6      PORT (a, b, c, d: IN STD_LOGIC;
7            sel: IN INTEGER RANGE 0 TO 3;
8            x, y: OUT STD_LOGIC);
9  END example;
10 -----
11 ARCHITECTURE example OF example IS
12 BEGIN
13     PROCESS (a, b, c, d, sel)
14     BEGIN
15         IF (sel=0) THEN
16             x<=a;
17             y<='0';
18         ELSIF (sel=1) THEN
19             x<=b;
20             y<='1';
21         ELSIF (sel=2) THEN
22             x<=c;
23         ELSE
24             x<=d;
25         END IF;
26     END PROCESS;
27 END example;
28 -----
    
```

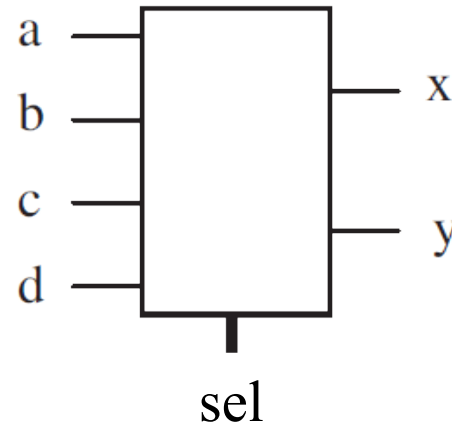

sel	x	y
00	a	0
01	b	1
10	c	
11	d	

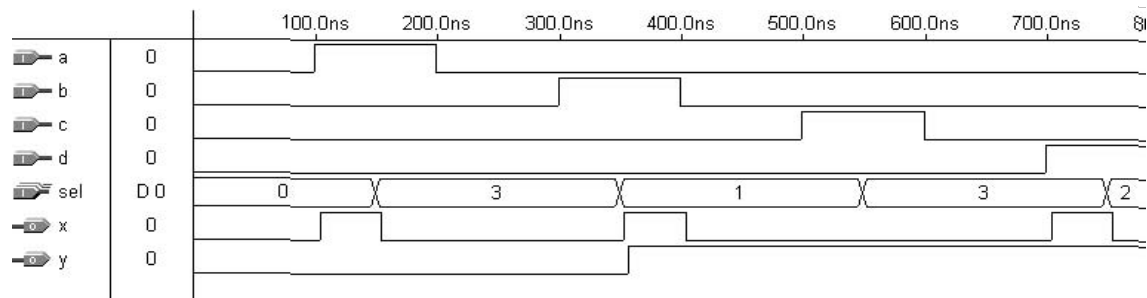




```
1 -----
2 LIBRARY ieee;
3 USE ieee.std_logic_1164.all;
4 -----
5 ENTITY example IS
6     PORT (a, b, c, d: IN STD_LOGIC;
7           sel: IN INTEGER RANGE 0 TO 3;
8           x, y: OUT STD_LOGIC);
9 END example;
10 -----
11 ARCHITECTURE example OF example IS
12 BEGIN
13     PROCESS (a, b, c, d, sel)
14     BEGIN
15         IF (sel=0) THEN
16             x<=a;
17             y<='0';
18         ELSIF (sel=1) THEN
19             x<=b;
20             y<='1';
21         ELSIF (sel=2) THEN
22             x<=c;
23             y<='-';
24         ELSE
25             x<=d;
26             y<='-';
27         END IF;
28     END PROCESS;
29 END example;
30 -----
```



- Zaprojektować układ zliczający liczbę zboczy zegara (narastających + opadających)



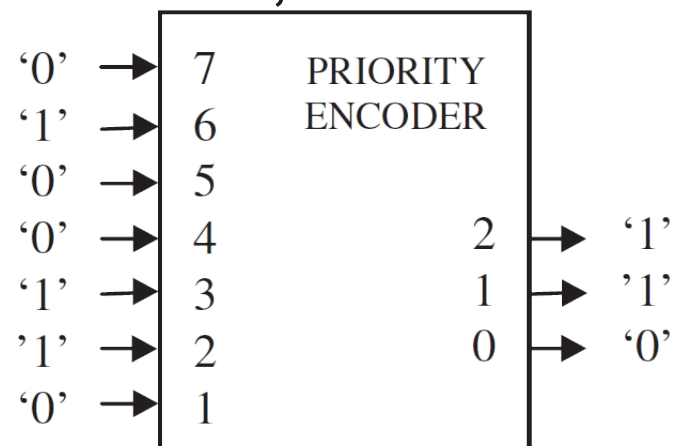- Zaprojektować koder priorytetowy. Na wyjściu uzyskujemy numer najwyższego aktywnego bitu wejściowego. Stan wyjść "000" oznacza, że żadne z wejść nie jest aktywne.



- Który kod opisujący przerzutnik wyzwalany zboczem jest poprawny:


```
-----  
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
-----  
ENTITY dff IS  
    PORT ( d, clk, rst: IN BIT;  
          q: OUT BIT);  
END dff;  
----- Solution 1 -----  
ARCHITECTURE arch1 OF dff IS  
BEGIN  
    PROCESS (clk, rst)  
    BEGIN  
        IF (rst='1') THEN  
            q <= '0';  
        ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN  
            q <= d;  
        END IF;  
    END PROCESS;  
END arch1;
```

```
----- Solution 2 -----  
ARCHITECTURE arch2 OF dff IS  
BEGIN  
    PROCESS (clk)  
    BEGIN  
        IF (rst='1') THEN  
            q <= '0';  
        ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN  
            q <= d;  
        END IF;  
    END PROCESS;  
END arch2;
```


- Który kod opisujący przerzutnik wyzwalany zboczem jest poprawny:

```
-----  
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
-----  
ENTITY dff IS  
    PORT ( d, clk, rst: IN BIT;  
          q: OUT BIT);  
END dff;  
----- Solution 1 -----  
ARCHITECTURE arch1 OF dff IS  
BEGIN  
    PROCESS (clk, rst)  
    BEGIN  
        IF (rst='1') THEN  
            q <= '0';  
        ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN  
            q <= d;  
        END IF;  
    END PROCESS;  
END arch1;
```
 
```
----- Solution 2 -----  
ARCHITECTURE arch2 OF dff IS  
BEGIN  
    PROCESS (clk)  
    BEGIN  
        IF (rst='1') THEN  
            q <= '0';  
        ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN  
            q <= d;  
        END IF;  
    END PROCESS;  
END arch2;
```





 - 1 – trzy działa elektronowe (katoda)
- 2 – wiązki elektronów
- 3 – cewka ogniskująca
- 4 – cewki odchyłające
- 5 – przyłącze anody
- 6 – maska separująca wiązki
- 7 – luminofor
- 8 – powiększenie fragmentu luminoforu



Źródło: Wikipedia

Zależności czasowe w siatce obrazowej

  

Pin #	Signal Name
1	Red
2	Green
3	Blue
4	No Connect
5	Ground
6	Ground
7	Ground
8	Ground
9	No Connect
10	Ground
11	No Connect
12	DDC DAT
13	Horizontal Synchronization
14	Vertical Synchronization
15	DDC Clock



Sterownik monitora CRT

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

-- VGA Video Sync generation

ENTITY VGA_SYNC IS
    PORT(clock_25Mhz, red, green, blue: IN STD_LOGIC;
         red_out, green_out, blue_out,
         horiz_sync_out, vert_sync_out: OUT STD_LOGIC;
         pixel_row, pixel_column : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0));
END VGA_SYNC;
```





Sterownik monitora CRT (c.d.)

```
ARCHITECTURE a OF VGA_SYNC IS
  SIGNAL horiz_sync, vert_sync : STD_LOGIC;
  SIGNAL video_on, video_on_v, video_on_h : STD_LOGIC;
  SIGNAL h_count, v_count : STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0);
BEGIN
  -- video_on is high only when RGB data is being displayed
  video_on <= video_on_H AND video_on_V;
  horiz_sync_out    <= horiz_sync;
  vert_sync_out     <= vert_sync;
  pixel_column <= h_count;
  pixel_row <= v_count;
```





Sterownik monitora CRT (c.d.)

```
-- Generate Horizontal and Vertical Timing Signals for Video Signal
PROCESS
BEGIN
    WAIT UNTIL (clock_25Mhz'EVENT) AND (clock_25Mhz='1');
    -- H_count counts pixels (640 + extra time for sync signals)
    --
    -- Horiz_sync -----
    -- H_count      0                640                659                755                799
    --
    IF (h_count = 799) THEN
        h_count <= "0000000000";
    ELSE
        h_count <= h_count + 1;
    END IF;

    -- Generate Horizontal Sync Signal using H_count
    if(h_count = 756) then
        horiz_sync <= '1';
    end if;
    if(h_count = 659) then
        horiz_sync <= '0';
    end if;
```




Sterownik monitora CRT (c.d.)

```
--V_count counts rows of pixels (480 + extra time for sync signals)
--
-- Vert_sync -----
-- V_count      0                480    493-494                524
--
IF (v_count = 524) AND (h_count = 799) THEN
    v_count <= "000000000000";
ELSIF (h_count = 799) THEN
    v_count <= v_count + 1;
END IF;
-- Generate Vertical Sync Signal using V_count
if (v_count = 493) then
    vert_sync <= '0';
end if;
if (v_count = 495) then
    vert_sync <= '1';
end if;
-- Generate Video on Screen Signals for Pixel Data
if(h_count = 639) then
    video_on_h <= '0';
end if;
if (h_count = 799) then
    video_on_h <= '1';
    if(v_count = 479) then
        video_on_v <= '0';
    end if;
    if(v_count = 524) then
        video_on_v <= '1';
    end if;
end if;
```





Sterownik monitora CRT (c.d.)

```
-- Put all video signals through DFFs to eliminate
-- any logic delays that can cause a blurry image

red_out <= red AND video_on;
green_out <= green AND video_on;
blue_out    <= blue AND video_on;

END PROCESS;
END a;
```





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



„Układy reprogramowalne i SoC” „Język VHDL (część 3)”

Prezentacja jest współfinansowana przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt.

*„Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej -
zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do
zatrudniania osób niepełnosprawnych”*

Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie



Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83
www.kapitalludzki.p.lodz.pl